

Disciplina de Circuitos Lógicos

3ª Lista de Exercícios

Curso de Engenharia Elétrica

UEMG Ituiutaba

<https://github.com/mauro-hemerly/UEMG-2019-1>

Circuitos Lógicos Combinacionais: simplificação de circuitos

1. Observe a seguir o mapa de **Karnaugh** para quatro variáveis.

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	1	0
$\bar{A}B$	1	1	1	1
AB	1	1	0	0
$A\bar{B}$	0	0	0	0

Encontre a equação lógica simplificada, através do mapa de Karnaugh apresentado ao lado, e assinale a opção correta.


- (a) $AB + BC + ACD$ (d) $AB + CD$
 (b) $ABC + ACD + ABC + ACD$
 (c) $ABCD + ACD + BD$ (e) $AB + CD$

2. O mapa de Karnaugh mostrado abaixo representa a função lógica

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

- (a) $A.C + \bar{B}.D$ (b) $A.C + \bar{A}.\bar{C}$ (c) $B.D + \bar{B}.\bar{D}$ (d) $A \oplus C$ (e) $\bar{B} \oplus \bar{D}$

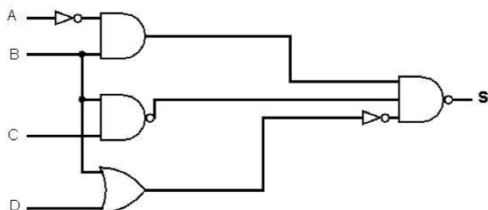3. Todo circuito lógico executa uma expressão booleana e, por mais complexo que seja, é formado pela interligação das portas lógicas básicas. A expressão booleana **CORRETA** executada pelo circuito representando na figura abaixo é:



- (a) $S = ((\bar{A}.\bar{B}).(\bar{B}.\bar{C}).(B + D))$ (d) $S = ((\bar{A}.B).(\bar{B}.\bar{C}).(\bar{B} + D))$
 (b) $S = ((\bar{A}.B).(\bar{B}.\bar{C}).(B + D))$
 (c) $S = ((\bar{A}.\bar{B}).(\bar{B}.\bar{C}).(\bar{B} + D))$ (e) $S = ((\bar{A} + B) + (\bar{B} + \bar{C}) + (\bar{B}.D))$

4. Dada a expressão $\overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.B.\overline{C}$, qual a expressão simplificada correspondente?

- (a) \overline{C} (b) \overline{A} (c) $\overline{A}.\overline{C}$ (d) $\overline{B} + B$ (e) $\overline{A} + \overline{C}$

5. Assinale a alternativa que apresenta a expressão resultante da tabela verdade apresentada abaixo.

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

- (a) $S = (A + \overline{B} + \overline{C}).(\overline{A} + B + C)$ (d) $S = (\overline{A}.B.C) + (A.\overline{B}.\overline{C})$
 (b) $S = (A + \overline{B} + \overline{C}).(A.\overline{B}.\overline{C})$
 (c) $S = (\overline{A} + B + C) + (A.\overline{B}.\overline{C})$ (e) $S = (\overline{A}.B.C) + (A + \overline{B} + \overline{C})$


6. Dada a expressão:

$$A.(\overline{\overline{A}.B}) + A.\overline{C} + A.(\overline{\overline{D} + \overline{D}}) + (\overline{\overline{A}.B}) + \overline{C} + (\overline{\overline{D} + \overline{D}})$$

. Assinale a alternativa que representa **CORRETAMENTE** a simplificação da expressão booleana acima.

- (a) $A + \overline{B} + \overline{C} + D$ (b) $\overline{A}\overline{B} + \overline{C}$ (c) $A(\overline{B}\overline{C}) + D\overline{D}$ (d) $A + B + CD$ (e) $A + \overline{B}\overline{C}$.

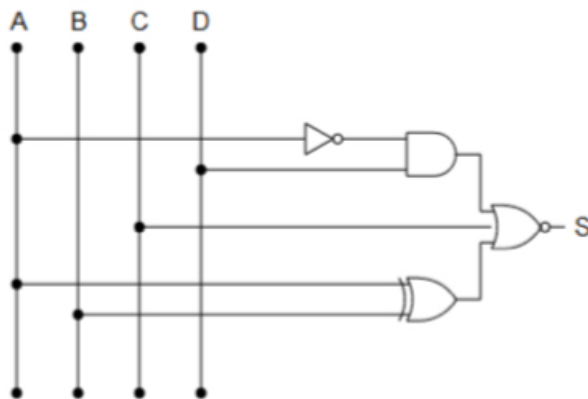7. A figura abaixo representa um circuito lógico formado por portas lógicas.



Sabendo que esse circuito implementa uma função lógica entre as entradas **A**, **B**, **C** e **D**, cujo resultado é apresentado na saída **S**, é correto afirmar:

- (a) A) se, em um dado instante, tivermos **A** = 1, **B** = 0, **C** = 1 e **D** = 0, então **S** = 1.
 (b) quaisquer que sejam as entradas, **S** = 0.
 (c) quaisquer que sejam as entradas, **S** = 1.
 (d) se, em um dado instante, tivermos **A** = 1, **B** = 1, **C** = 1 e **D** = 1, então **S** = 0.


8. A soma de **mintermos** que representa uma função $f(C, B, A)$ é dada por

$$f(C, B, A) = \overline{C} \overline{B} A + \overline{C} B \overline{A} + C \overline{B} \overline{A} + C \overline{B} A + C B \overline{A}.$$

O produto de **maxtermos** que representa essa mesma função é:

- (a) $f(C, B, A) = (\overline{C} + \overline{B} + A)(\overline{C} + B + \overline{A})(C + \overline{B} + \overline{A})(C + \overline{B} + A)(C + B + \overline{A})$
 (b) $f(C, B, A) = (C B \overline{A})(C \overline{B} A)(\overline{C} B A)(\overline{C} B \overline{A})(\overline{C} \overline{B} A)$
 (c) $f(C, B, A) = (\overline{C} + \overline{B} + \overline{A})(C + \overline{B} + \overline{A})(C + B + A)$
 (d) $f(C, B, A) = (C + B + \overline{A})(C + \overline{B} + A)(\overline{C} + B + A)(\overline{C} + B + \overline{A})(\overline{C} + \overline{B} + A)$

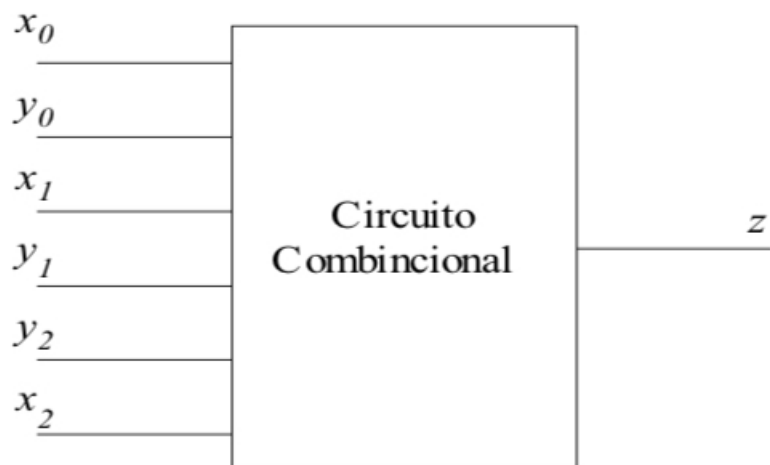9. No **circuito combinacional** mostrado na figura abaixo, $x_2x_1x_0$ **X** (x_2 sendo o dígito mais significativo) e $y_2y_1y_0$ representa um outro número binário **Y** (y_2 sendo o dígito mais significativo).



Quando **X** é igual a **Y**, a saída z é igual a **1** (um) e, quando **X** é diferente de **Y**, a saída z é igual a **0** (zero). A expressão que representa a saída z , em função das variáveis de entrada, é:

- (a) $z = (x_2 \oplus y_2)(x_1 \oplus y_1)(x_0 \oplus y_0)$
 (b) $z = (x_2y_2 + \bar{x}_2\bar{y}_2)(x_1y_1 + \bar{x}_1\bar{y}_1)(x_0y_0 + \bar{x}_0\bar{y}_0)$
 (c) $z = (x_2 \oplus y_2)(x_1 \oplus y_1)(x_0 \oplus y_0)$
 (d) $z = (x_2y_2)(\bar{x}_2\bar{y}_2) + (x_1y_1)(\bar{x}_1\bar{y}_1) + (x_0y_0)(\bar{x}_0\bar{y}_0)$
10. Uma mesma função Booleana pode ser representada por diferentes fórmulas. Qual das equações Booleanas abaixo não corresponde à mesma função de todas as outras ?
- (a) $\bar{y}z + \bar{x}\bar{y} + \bar{x}z$ (c) $\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{y}z + \bar{x}yz$ (e) $\bar{x}\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + \bar{x}z$
 (b) $\bar{x}\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + \bar{x}yz$ (d) $\bar{x}\bar{y} + x\bar{y}z + \bar{x}yz$

11. Qual é a equação que corresponde à função Booleana descrita pelo mapa de Karnaugh abaixo?


yz \ wx				
	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	0
11	0	1	1	1
10	0	1	0	0

- (a) $xz + wx\bar{y} + wyz + \bar{w}xy$
 (b) $xz + wx\bar{y} + wyz + \bar{w}\bar{y}z$
 (c) $xz + wyz + \bar{w}xy + \bar{w}\bar{y}z$
 (d) $xz + wx\bar{y} + \bar{w}xy + \bar{w}\bar{y}z$
 (e) $wx\bar{y} + wyz + \bar{w}xy + \bar{w}\bar{y}z$

12. A tabela a seguir apresenta a relação de **mintermos** e **maxtermos** para três variáveis.

Linha	x_1	x_2	x_3	Mintermo	Maxtermo
0	0	0	0	$m_0 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$	$M_0 = x_1 + x_2 + x_3$
1	0	0	1	$m_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$	$M_1 = x_1 + x_2 + \bar{x}_3$
2	0	1	0	$m_2 = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3$	$M_2 = x_1 + \bar{x}_2 + x_3$
3	0	1	1	$m_3 = \bar{x}_1 x_2 x_3$	$M_3 = x_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3$
4	1	0	0	$m_4 = x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$	$M_4 = \bar{x}_1 + x_2 + x_3$
5	1	0	1	$m_5 = x_1 \bar{x}_2 x_3$	$M_5 = \bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3$
6	1	1	0	$m_6 = x_1 x_2 \bar{x}_3$	$M_6 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + x_3$
7	1	1	1	$m_7 = x_1 x_2 x_3$	$M_7 = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3$

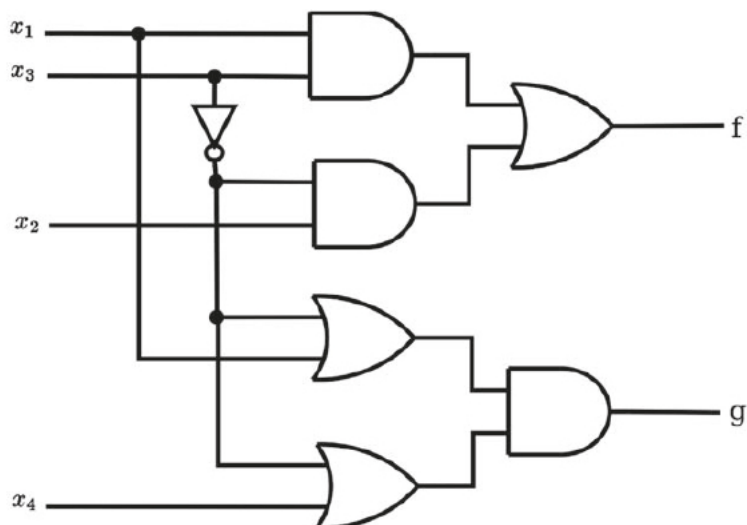Analise o circuito de quatro variáveis a seguir.



Considerando esse circuito, as funções **f** e **g** são, respectivamente,

- (a) $\Sigma m(0,1,2,3,6,7,8,9)$ e $\Sigma m(2,3,6,7,10,14)$.
- (b) $\Sigma m(4,5,10,11,12,13,14,15)$ e $\Sigma m(0,1,4,5,8,9,11,12,13,15)$.
- (c) $\Pi M(0,1,2,3,6,7,8,9)$ e $\Pi M(0,1,4,5,8,9,11,12,13,15)$.
- (d) $\Pi M(4,5,10,11,12,13,14,15)$ e $\Sigma m(2,3,6,7,10,14)$.
- (e) $\Pi M(4,5,10,11,12,13,14,15)$ e $\Pi M(2,3,6,7,10,14)$.