

# Disciplina de Circuitos Lógicos

## 2ª Lista de Exercícios

Entrega manuscrita: no dia da 1ª Avaliação


Curso de Engenharia Elétrica

UEMG Ituiutaba

<https://github.com/mauro-hemerly/UEMG-2019-1>
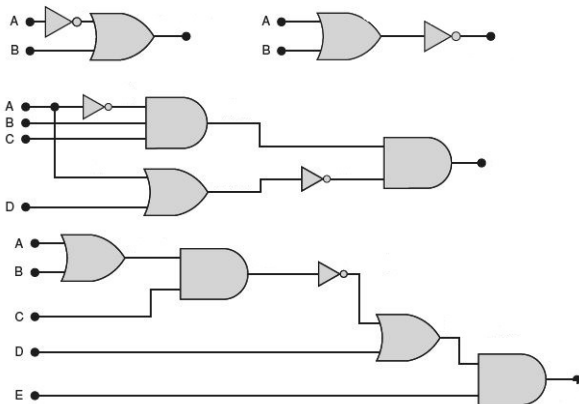
### Circuitos Lógicos Combinacionais

- Determine a expressão lógica booleana de saída para cada um dos circuitos abaixo:



- Nas figuras do **exercício 1**, troque cada porta **AND** por uma **OR** e cada porta **OR** por uma **AND**. Em seguida, escreva a expressão para a saída do circuito.
- Desenhe o diagrama do circuito que implemente a expressão  $S = (A + B)(\bar{B} + C)$ .
- Desenhe o diagrama do circuito que implementa a expressão  $S = \bar{A}BC(A + D)$  usando portas de, no máximo, três entradas.
- Desenhe o diagrama do circuito para a expressão

$$S = AC + BC + \bar{A}BC$$

- Desenhe o diagrama do circuito para

$$S = [D + \overline{(A + B)C}].E$$


- Implemente o circuito lógico que tem como expressão  $S = \overline{AB(C + D)}$  usando apenas portas **NOR** e **NAND**.

- Qual é o único conjunto de condições de entrada que produz uma saída nível **ALTO** em uma porta **NOR** de três entradas?

- Determine o nível lógico da saída do circuito do **exercício 7** para  $A = B = 1$  e  $C = D = 0$ .

- Troque a porta **NOR** do exercício 7 por uma **NAND** e troque a **NAND** por uma **NOR**. Qual é a nova expressão para  $S$ ?

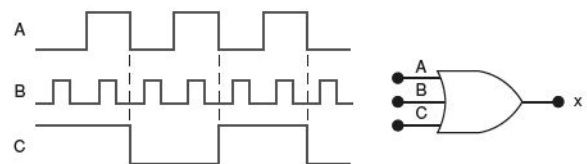- Desenhe a forma de onda de saída para a porta **OR** da figura abaixo.




- Suponha que a entrada **A** na figura do **exercício 11** seja, não intencionalmente, curto-circuitada para o **terra** (isto é,  $A = 0$ ). Desenhe a forma de onda de saída resultante.

- Suponha que a entrada **A** na figura do **exercício 11** seja, não intencionalmente, curto-circuitada para a linha de alimentação **+5 V** (isto é,  $A = 1$ ). Desenhe a forma de onda de saída resultante.


- Troque a porta **OR** na figura do exercício 11 por uma porta **AND**.

(a) Desenhe a forma de onda de saída.

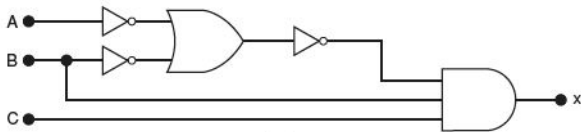- (b) Desenhe a forma de onda de saída se a entrada **A** for permanentemente curto-circuitada para o terra.
- (c) Desenhe a forma de onda de saída se a entrada **A** for permanentemente curto-circuitada para **+5 V**
15. Suponha que você tenha uma porta de duas entradas de função desconhecida que pode ser uma porta **OR** ou uma porta **AND**. Qual combinação de níveis de entrada você colocaria nas entradas da porta para determinar seu tipo?
16. **Verdadeiro ou falso:** uma porta **AND**, não importa quantas entradas tenha, produzirá uma saída em nível **ALTO** para apenas uma combinação de níveis de entrada.
17. Escreva a expressão booleana para a saída **x** na figura abaixo. Determine o valor de **x** para todas as condições possíveis de entrada e relacione os resultados em uma tabela-verdade.



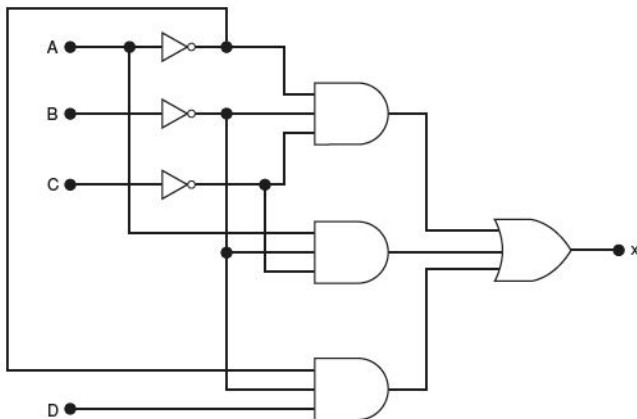18. Repita o exercício 17 para o circuito abaixo.




19. Para cada uma das expressões a seguir, desenhe o circuito lógico correspondente usando portas **AND**, **OR** e **INVERSORES**.

- (a)  $x = AB(C + D)$
- (b)  $z = A + B + CDE + BCD$
- (c)  $y = (M + N + PQ)$
- (d)  $x = W + PQ$
- (e)  $z = MN(P + N)$
- (f)  $x = (A + B)(A + B)$

20. (a) Aplique as formas de onda de entrada da figura a seguir em uma porta **NOR** e desenhe a forma de onda de saída.
- (b) Repita para a entrada **C** mantida permanentemente em nível **BAIXO**.

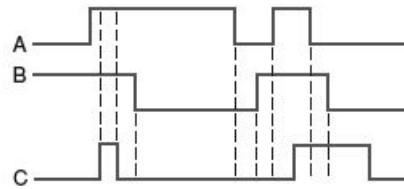- (c) Repita para a entrada **C** mantida em nível **ALTO**.



21. Escreva a expressão para a saída do circuito da figura abaixo e use-a para determinar a tabela-verdade completa. Em seguida, aplique as formas de onda mostradas na figura do **exercício 20** às entradas do circuito e desenhe a forma de onda de saída resultante.

